

1 Lezione del 10-12-24

1.1 Conversione digitale/analogico e analogico/digitale

Finora abbiamo assunto che le interfacce lavorino solo e soltanto con segnali digitali. In verità nel mondo esterno al computer le grandezze variano su una scala continua. Occorrono appositi convertitori, detti convertitori digitale/analogico e analogico/digitale.

La grandezza analogica che consideriamo è un voltaggio appartenente alla scala FSR (Full Scale Range) $[5, 30]$ V. Questa verrà convertita in un intero x rappresentato su N bit con $N \in \{8, 16\}$. A seconda dell'interpolazione scelta, potremo distinguere fra:

- **Conversione unipolare:** $v \in [0, FSR], x \in [0, 2^N - 1]$;
- **Conversione bipolare:** $v \in \left[-\frac{FSR}{2}, \frac{FSR}{2}\right], x \in [-2^{N-1}, +2^{N-1} - 1]$

1.1.1 Errori di conversione

Dato $K = \frac{FSR}{2^N}$, nel caso ideale vorremmo $v = Kx$. In realtà, avremo che $|v - Kx| \leq \varepsilon$, con un ε dovuto a errori di conversione:

- **Errore di non linearità;**
- **Errore di quantizzazione.**

1.1.2 Tempi di risposta


I convertitori D/A sono praticamente "combinatori", e quindi estremamente veloci (pochi nanosecondi). I convertitori A/D, di contro, hanno tempi di risposta variabili in base alle architetture. Noi vedremo i convertitori ad **approssimazioni successive (SAR)**, che hanno tempi di risposta di qualche centinaio di nanosecondi.

1.1.3 Convertitori unipolari/bipolari

I convertitori D/A che lavorano con i numeri naturali usano la stessa rappresentazione in codice binario a cui siamo abituati. I convertitori bipolari che lavorano con interi usano invece rappresentazioni in traslazione (detta appunto anche *binaria bipolare*), anziché in complemento a 2. Il numero intero x viene quindi rappresentato dal naturale $X = x + 2^{N-1}$. In ogni caso, per riportare in complemento a 2 basterà complementare il MSB, o analogamente sommare all'intero in questione 2^{n-1} .

 1.2 Convertitore D/A

Un convertitore D/A può essere schematizzato come segue:



La linea superiore è collegata a tensione FSR , cioè il valore massimo (fondo scala) del convertitore. Si ha che, per resistenze parallele, la resistenza a destra di ogni ramo verticale (con le resistenze da $2R$) vale $2R$, e quindi la resistenza a sinistra del ramo vale R . Assunte le due resistenze da $2R$ a destra collegate a massa (come sarà con gli interruttori commutati a destra, che per adesso assumiamo), si ha che la corrente che passa su di esse sarà i_0 , quella che passa sulle due resistenze alla loro destra sarà $2i_0$, e quindi che la corrente che passa su ogni ramo verticale sarà il doppio della corrente che passa sul ramo verticale immediatamente a destra. Il valore di questa i_0 è dato prendendo la corrente che esce al nodo FSR , che sarà chiaramente:

$$i_n = \frac{FSR}{R}$$

e osservando che la corrente che passa sulla prima resistenza da $2R$ (quella collegata a massa) dovrà essere:

$$i_0 = \frac{FSR}{R} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{K}{R}$$

Vediamo velocemente che la cosa si mantiene anche commutando gli interruttori a sinistra. L'amplificatore operazionale mantiene l'uscita V_{out} a tensione:

$$V_{out} = \alpha \cdot (V^+ - V^-) = \alpha \cdot V^-$$

visto che che la linea V^+ è collegata a massa. Allo stesso tempo, dal lato sinistro dell'amplificatore, la resistenza R_{gain} (che vedremo in seguito ha valenza, assieme alla resistenza R_{offset} , per la correzione dell'errore di non linearità del convertitore), ci fornisce:

$$V_{out} = R_{gain} \cdot i_a + V^-$$

da cui:

$$R_{gain} \cdot i_a + V^- = \alpha \cdot V^-, \quad R_{gain} \cdot i_a = V^-(\alpha - 1) \implies V^- = \frac{R_{gain} \cdot i_a}{\alpha - 1}$$

da cui, con $\alpha \gg 1$, $V^- \approx 0$, cioè molto vicina a massa.

Si ha quindi che la corrente che passa sulla linea V^- vale:

$$i = i_0 \cdot x_0 + 2i_0 \cdot x_1 + 4i_0 \cdot x_2$$

che è esattamente il naturale codificato da $X = \{x_2x_1x_0\}$, cioè su 3 cifre. Potremo infatti generalizzare a un numero n di cifre arbitrario:

$$i = i_0 \cdot x_0 + 2i_0 \cdot x_1 + \dots + 2^{n-1}i_0 \cdot x_{n-1} = i_0 \sum_{i=0}^{n-1} 2^i \cdot x_i = i_0 \cdot X$$

Infine, sostituendo il valore ricavato prima per i_0 , otteniamo:

$$i = \frac{K}{R} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i \cdot x_i = \frac{K}{R} \cdot X$$

Vediamo allora come i resistori R_{gain} e R_{offset} influenzano il segnale V_{out} in uscita, e come la tensione V_{pol} trasforma il comportamento del convertitore da unipolare a bipolare. Sostituendo la formula trovata prima per V^- nell'equazione dell'amplificatore operazionale, si trova immediatamente:

$$V_{\text{out}} = \alpha \cdot \frac{R_{\text{gain}} \cdot i_a}{\alpha - 1}$$

che assumendo come prima $\alpha \gg 1$ restituisce:

$$V_{\text{out}} = R_{\text{gain}} \cdot i_a$$

cioè la resistenza R_{gain} funge da fattore di scala per il voltaggio V_{out} in uscita.

Impostando poi il bilancio delle correnti al nodo A, si ottiene:

$$i = \frac{K}{R} \cdot X = \frac{V_{\text{out}}}{R_{\text{gain}}} + \frac{V_{\text{pol}}}{R_{\text{offset}}} \implies V_{\text{out}} = R_{\text{gain}} \left(\frac{K}{R} \cdot X - \frac{V_{\text{pol}}}{R_{\text{offset}}} \right)$$

da cui notiamo che la resistenza R_{offset} regola l'intercetta, e la resistenza R_{gain} la pendenza della retta che lega X a V_{out} . Inoltre, impostando $V_{\text{pol}} = 0$ si ottiene un **convertitore unipolare**, mentre impostando $V_{\text{pol}} = \frac{FSR}{2}$ si ottiene un **convertitore bipolare**.

Anche se non si considerano resistori e amplificatori operazionali come componenti combinatori, il circuito è effettivamente "combinatorio" nel senso che ha tempi di risposta estremamente veloci. Il problema è però quello delle transizioni multiple dello stato di uscita: questo si risolve attraverso un filtro *passa-basso* in uscita.

In Verilog, un implementazione semplificata di un convertitore D/A può essere la seguente, che emula un segnale analogico usando variabili di tipo **real**:

```

1 // un convertitore digitale-analogico a 3 bit di controllo e fondo
2 // scala a 10 volts
3 module digital_analog_converter(x2_x0, a_out);
4     input [2:0] x2_x0;
5     output real a_out;
6
7     parameter real FSR = 10;
8     parameter real K = FSR / (2 ** 3);
9
10    always @(*) begin
11        a_out = x2_x0 * K;
12    end
13 endmodule

```

1.2.1 Interfaccia per la conversione D/A

Vediamo un'interfaccia parallela per l'operazione di un convertitore D/A. Sul lato di uscita non si avranno handshake, in quanto il convertitore è in sé più veloce del clock del processore.

```

1 // un'interfaccia di conversione digitale-analogico
2 module digital_analog_interface(s_, iow_, d7_d0, a_out);
3     input s_, iow_;
4     input [7:0] d7_d0;
5     output real a_out;
6
7     wire [7:0] byte_out;
8
9     parallel_out p_out(
10         .s_(s_), .iow_(iow_),
11         .d7_d0(d7_d0),
12         .byte_out(byte_out)
13     );
14
15     digital_analog_converter dac (
16         .x7_x0(byte_out),
17         .a_out(a_out)
18     );
19 endmodule

```

1.3 Convertitore A/D

Descriviamo un particolare tipo di convertitori A/D detto convertitore ad **approssimazioni successive** (alternative potrebbero essere i convertitori *paralleli* o i convertitori *a rampa*, anch'essi basati su comparatori). Il cuore di un convertitore di questo tipo è una rete sequenziale detta **SAR** (Successive Approximation Register). L'uscita del SAR viene fatta passare attraverso un convertitore D/A dello stesso tipo dell'A/D, e confrontata attraverso un **comparatore** con l'ingresso corrente in modo da migliorare la previsione, in quella che è effettivamente una **ricerca logaritmica** (o *binaria* o *dicotomica*). In particolare, ad ogni iterazione della ricerca si ricava il valore di un singolo bit, per cui n bit richiedono n iterazioni. Lato processore, il SAR dovrà implementare inoltre un handshake, che scegliamo *soc/eoc*.

Una descrizione in linguaggio Verilog della SAR potrebbe essere la seguente. Si noti che si presentano due versioni: il problema della prima è che abbiamo bisogno di un nuovo stato per ogni iterazione di aggiornamento di RBR; si introducono quindi nella seconda versione un registro COUNT e una rete combinatoria per il calcolo dei bit di RBR.

```

1 // un convertitore analogico-digitale ad approssimazioni successive
2 // a 8 bit e fondo scala a 10 volts
3 module analog_digital_converter(reset_,
4                                 v, x7_x0, digit
5                                 soc, eoc);
6
7     input reset_;
8     input real v;
9     output [7:0] x7_x0;
10    input soc;
11    output eoc;
12
13    parameter real FSR = 10;
14    parameter real K = FSR / (2 ** 8);

```

```

14
15 wire i7_i0;
16 assign x7_x0 = i7_i0;
17
18 wire a_out;
19
20 digital_analog_converter #(.FSR(FSR)) dac (
21     .x7_x0(i7_i0), .a_out(a_out)
22 );
23
24 wire digit;
25 assign digit = v > (a_out - K / 2) ? 1'B1 : 0'B0;
26
27 wire sar_clock;
28 initial sar_clock = 0;
29 always @(*) #1 sar_clock = ~sar_clock;
30
31 successive_approximation_register sar (
32     .clock(sar_clock), .reset_(reset_),
33     .x7_x0(i7_i0), .digit(digit),
34     .soc(soc), .eoc(eoc)
35 );
36 endmodule
37
38 // prima implementazione registro SAR
39 module successive_approximation_register(clock, reset_,
40                                         x7_x0, digit,
41                                         soc, eoc);
42     input clock, reset_;
43     input real v;
44     output [7:0] x7_x0;
45     input digit;
46     input soc;
47     output eoc;
48
49     reg [7:0] RBR;
50     assign x7_x0 = RBR;
51
52     reg EOC;
53     assign eoc = EOC;
54
55     reg [3:0] STAR;
56     localparam
57         s0 = 0,
58         s1 = 1,
59         s2 = 2,
60         s3 = 3,
61         s4 = 4,
62         s5 = 5,
63         s6 = 6,
64         s7 = 7,
65         s8 = 8,
66         s9 = 9,
67         s10 = 10;
68
69     always @(reset_ == 0) #1 begin
70         STAR <= s0;
71         EOC <= 1;
72     end
73

```

```

74  always @(posedge clock) if(reset_ == 1) #3 begin
75      casex(STAR)
76          s0 : begin
77              EOC <= 1;
78              STAR <= (soc == 1) ? s1 : s0;
79          end
80          s1 : begin
81              RBR <= 8'B1000_0000;
82              EOC <= 0;
83              STAR <= s2;
84          end
85          s2 : begin
86              RBR <= {alpha, 'B100_0000};
87              STAR <= s3;
88          end
89          s3 : begin
90              RBR <= {RBR[7], alpha, 'B10_0000};
91              STAR <= s4;
92          end
93          s4 : begin
94              RBR <= {RBR[7:6], alpha, 'B1_0000};
95              STAR <= s5;
96          end
97          s5 : begin
98              RBR <= {RBR[7:5], alpha, 'B1000};
99              STAR <= s6;
100         end
101         s6 : begin
102             RBR <= {RBR[7:4], alpha, 'B100};
103             STAR <= s7;
104         end
105         s7 : begin
106             RBR <= {RBR[7:3], alpha, 'B10};
107             STAR <= s8;
108         end
109         s8 : begin
110             RBR <= {RBR[7:2], alpha, 'B1};
111             STAR <= s9;
112         end
113         s9 : begin
114             RBR <= {RBR[7:1], alpha};
115             STAR <= s10;
116         end
117         s10 : begin
118             STAR <= (soc == 0) ? s0 : s10;
119         end
120     endcase
121 end
122 endmodule
123
124 // seconda implementazione registro SAR, piu' compatta
125 module successive_approximation_register(clock, reset_,
126                                         x7_x0, digit,
127                                         soc, eoc);
128     input clock, reset_;
129     input real v;
130     output [7:0] x7_x0;
131     input digit;
132     input soc;
133     output eoc;

```

```

134
135 reg[7:0] RBR;
136 assign x7_x0 = RBR;
137
138 reg EOC;
139 assign eoc = EOC;
140
141 reg[2:0] COUNT;
142
143 reg[1:0] STAR;
144 localparam
145     s0 = 0,
146     s1 = 1,
147     s2 = 2,
148     s3 = 3;
149
150 always @(reset_ == 0) #1 begin
151     STAR <= s0;
152     COUNT <= 7;
153     EOC <= 1;
154 end
155
156 function[7:0] newbyte;
157     input[7:0] rbr;
158     input digit;
159     input[2:0] count;
160     casex(count)
161         7: newbyte = {          digit, 'B100_0000};
162         6: newbyte = {rbr[7],   digit, 'B10_0000};
163         5: newbyte = {rbr[7:6], digit, 'B1_0000};
164         4: newbyte = {rbr[7:5], digit, 'B1000};
165         3: newbyte = {rbr[7:4], digit, 'B100};
166         2: newbyte = {rbr[7:3], digit, 'B10};
167         1: newbyte = {rbr[7:2], digit, 'B1};
168         0: newbyte = {rbr[7:1], digit};
169     endcase
170 endfunction
171
172 always @(posedge clock) if(reset_ == 1) #3 begin
173     casex(STAR)
174         s0 : begin
175             EOC <= 1;
176             COUNT <= 7;
177             STAR <= (soc == 1) ? s1 : s0;
178         end
179         s1 : begin
180             RBR <= 8'B1000_0000;
181             EOC <= 0;
182             STAR <= s2;
183         end
184         s2 : begin
185             RBR <= newbyte(RBR, digit, COUNT);
186             COUNT <= COUNT - 1;
187             STAR <= (COUNT == 0) ? s3 : s2;
188         end
189         s3 : begin
190             STAR <= (soc == 0) ? s0 : s3;
191         end
192     endcase
193 end

```

194 `endmodule`

1.3.1 Interfaccia per la conversione A/D

Vediamo un'interfaccia parallela per l'operazione di un convertitore A/D. Lato processore si implementerà, come abbiamo visto, un handshake `soc/eoc`.

Un'implementazione in Verilog può essere la seguente:

```

1 // un'interfaccia di conversione analogico-digitale
2 module analog_digital_converter(clock, reset_,
3                               s_, ior_, iow_, a0, d7_d0,
4                               v);
5     input clock, reset_;
6     input reset_;
7     input s_, ior_, iow_;
8     input a0;
9     inout d7_d0;
10    input real v;
11
12    reg SOC;
13
14    wire e_x, e_s, e_e;
15    hs_parallel_in_comb comb (
16        .s_(s_), .ior_(ior_), .iow_(iow_), .a0(a0),
17        .e_x(e_x), .e_s(e_s), .e_e(e_e)
18    );
19
20    wire[7:0] rbr;
21    wire eoc;
22
23    analog_digital_converter adc (
24        .reset_(reset_),
25        .v(v), .x7_x0(rbr),
26        .soc(SOC), .eoc(eoc)
27    )
28
29    always @(posedge e_s) #1
30        SOC <= d7_d0[1];
31    assign d7_d0[0] = e_e ? eoc : 'HZ;
32    assign d7_d0 = e_x ? rbr : 'HZ;
33
34 endmodule
35
36 module analog_digital_comb(s_, ior_, iow_, a0, e_x, e_s, e_e);
37     input s_, ior_, iow_, a0;
38     output e_x, e_s, e_e;
39
40     assign {e_x, e_s, e_e} = ({s_, ior_, iow_, a0} == 3'B0010) ? 'B001:
41                             {{s_, ior_, iow_, a0} == 3'B0100) ? 'B010:
42                             {{s_, ior_, iow_, a0} == 3'B0011) ? 'B100:
43                             /* don't care */ 'B000;
44 endmodule

```