

1 Lezione del 05-11-24

1.1 D-Latch trasparente

Introduciamo una nuova rete sequenziale dotata di due ingressi, d (data) e c (control), e un'uscita q . Il D-latch memorizza il bit in d quando c (**trasparenza**) vale 1. Quando c vale 0, invece, si dice che è in **conservazione**, ergo memorizza l'ultimo valore che d ha assunto quando c valeva 1.

La tabella di flusso di questa rete è la seguente, assunti in quest'ordine c e d :

	00	01	10	11	q
S_0	S_0	S_0	S_0	S_1	0
S_1	S_1	S_1	S_0	S_1	1

cioè quando si è in conservazione, qualsiasi valore di d viene ignorato e si memorizza il valore passato. Quando si è in trasparenza, invece, q si adegua a d .

Si può realizzare un D-latch attraverso un latch SR, con in ingresso una certa rete combinatoria. Quello che vogliamo fare è portare d e c in s e r , attraverso la tabella di verità:

c	d	s	r
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	0

Questo si sintetizza in $s = c \cdot d$ e $r = c \cdot \bar{d}$. Si ha che le porte AND che rappresentano le congiunzioni in questa rete combinatoria possono collapsare con le porte AND che formavano la rete combinatoria del latch SR che permetteva preset e preclear.

In Verilog, l'implementazione è la seguente (trascurando le linee di reset, una versione che le contiene è comunque definita nella directory `/verilog`):

```
1 // un D-latch trasparente con preset e preclear
2 module d_latch(d, c, q, q_N);
3     input d, c;
4     output q, q_N;
5
6     wire s, r;
7     assign {s, r} == ({d, c} == 'B00) ? 'B00:
8                     ({d, c} == 'B01) ? 'B01:
9                     ({d, c} == 'B10) ? 'B00:
10                    /*({d, c} == 'B11)?*/ 'B10;
11
12     sr_latch latch (
13         .s(s), .r(r),
14         .q(q), .q_N(q_N)
15     );
16 endmodule
17
18 // implementazione a porte logiche
19 module d_latch_p(d, c, q, q_N);
20     input d, c;
21     output q, q_N;
22
23     wire s, r;
```

```

24  assign s = d & c;
25  assign r = ~d & c;
26
27  sr_latch latch (
28    .s(s), .r(r),
29    .q(q), .q_N(q_N)
30  );
31  endmodule

```

1.1.1 Pilotaggio del D-Latch

Nel pilotaggio del D-latch, dobbiamo assicurarci che d sia costante a cavallo della transizione di c da 1 a 0, in quanto potremmo finire per memorizzare dati ignoti (l'ultima cosa che il D-latch ha "visto" prima del reset di c). I tempi per cui d deve essere costante, rispettivamente **prima** e **dopo** della transizione di c , si dicono T_{setup} e T_{hold} , e sono dati di progetto.

1.1.2 Trasparenza

Quando il D-latch è in **trasparenza**, il suo ingresso è direttamente connesso, in **senso logico** (ci sono comunque ritardi nella logica delle reti), all'uscita. Per questo motivo, se q e d sono collegati in **retroazione negativa** (un feedback loop negato), si ha che con $c = 1$ abbiamo oscillazioni incontrollate, e che con $c = 0$ in q (cioè lo stato interno) resta un valore casuale (l'ultimo rilevato durante le oscillazioni casuali prima che c sia transitato a 0).

Questo significa che il D-latch è una rete **trasparente**, cioè *la sua uscita cambia mentre la rete è sensibile alle variazioni di ingresso*. Questo significa che non possiamo memorizzare niente che sia funzione dell'uscita (saremmo nel caso della retroazione negativa di prima).

Poniamo di voler eseguire un'istruzione semplice come **INC %AX**. A livello hardware, questo significa connettere un registro (quindi una serie di D-latch) ad una rete combinatoria per l'incremento (probabilmente un half adder), e quindi l'uscita di questa rete di nuovo al D-latch. Quello che abbiamo essenzialmente creato è un ciclo di retroazione: il sistema devolverà velocemente in uno stato di oscillazione incontrollata.

1.2 D flip-flop

Il **D flip-flop** è una rete sequenziale **non trasparente** che si pone di risolvere i problemi di trasparenza del D-latch. Quello che vedremo nel dettaglio è il **positive edge-triggered D flip-flop**, che è una rete che si comporta come segue, sulla base degli ingressi d (data) e p , e l'uscita q : quando p ha un fronte di salita, memorizza d , *attendi* un determinato istante temporale e adegua l'uscita.

Possiamo concettualizzare il D flip-flop come composto, alla base, da un D-latch. Mettiamo a c , invece dell'ingresso p , il **generatore di impulso** P^+ sul fronte di salita di p . In uscita a q , poi, abbiamo un buffer Δ , che introduce ritardo. La proprietà fondamentale che desideriamo è:

$$\Delta > P^+$$

Questo significa che q si adegua al valore campionato di d soltanto *dopo* che la rete ha smesso di essere sensibile a d . È questa proprietà a rendere il D flip-flop una rete non trasparente.

In Verilog, possiamo rendere una rete di questo tipo attraverso l'operatore `posedge`:

```

1 // un D flip-flop pilotato sul fronte di salita
2 module d_flip_flop(d, p, q, q_N);
3     input d, p;
4
5     reg Q;
6     output q, q_N;
7     assign q = Q;
8     assign q_N = ~q;
9
10    wire q_1;
11
12    d_latch latch (
13        .d(d), .c(p),
14        .q(q_1)
15    );
16
17    always @(posedge p) #2 Q <= q_1;
18 endmodule

```

1.2.1 Pilotaggio del D flip-flop

Innanzitutto, a cavallo del fronte di salita di p l'ingresso d deve rimanere costante, ergo si hanno gli stessi $setup$ e T_{hold} del D-latch. Inoltre, si ha il ritardo di adeguamento dell'uscita, che denominiamo T_{prop} (dall'inglese *propagation*). Qui la diseguaglianza di prima si traduce come:

$$T_{prop} > T_{hold}$$

Si che l'uscita di un D-FF non oscilla mai, a differenza di quella del D-Latch: l'adeguamento avviene in modo "secco", sul fronte di salita, e di lì in poi fino a reset e successivo set di p , l'uscita q è in conservazione e ignora il comportamento di d .

1.2.2 Sintesi Master-Slave di un D flip-flop

Storicamente, un D flip-flop è stato realizzato attraverso un montaggio master/slave, attraverso due D-latch in cascata (di cui uno master, e l'altro chiaramente slave). Si invia quindi l'ingresso p allo slave, e il suo negato al master, e si fa passare la linea d prima dal master, poi dalla sua uscita all'ingresso del slave, e poi al q del D flip-flop. Si ha che negli stati:

- $p = 0$: **master** e in *trasparenza*, **slave** in *conservazione*;
- $p = 1$: **master** in *conservazione*, **slave** in *trasparenza*.

Quando p è a 0, lo slave è in conservazione, quindi la rete memorizza. Nel frattempo il master è in trasparenza, quindi reagisce al valore in entrata di d . Quando p transisce a 1, lo slavean automa in automaton theory passa in trasparenza, e quindi risponde a quello che esce dal master, che invece si trova in conservazione del valore che aveva un'attimo prima della transizione. Il risultato è un comportamento effettivamente analogo a quello della struttura a generatore di impulso e buffer vista prima.

Si possono avere problemi nel funzionamento transitorio dei due D-latch: per questo si agisce elettronicamente, sviluppando questi per commutare c a valori di tensione diversi. In particolare, vogliamo che in transizione di p da 1 a 0 lo slave conservi il valore prima che il master passi a trasparenza, quindi che c dello slave commuti prima di c del master.

Nella pratica, infine, si ha che la sintesi reale di un D flip-flop è fatta a partire da un latch SR, prima del quale si dispone una rete sequenziale asincrona la cui sintesi è fuori dagli scopi del corso.

1.3 Memorie RAM statiche

Esistono due tipi principali di memoria:

- **S-RAM**, costituite da matrici di D latch;
- **D-RAM**, realizzate in modo diverso (capacitori che bisognano di refresh periodico), che per adesso ignoreremo.

Una riga di D latch rappresenta quindi una **locazione di memoria**, che può essere **letta** o **scritta** con apposite operazioni, strettamente **non simultanee**.

Una SRAM è presenta gli ingressi e le uscite:

- **Ingressi di indirizzo**: in numero sufficiente per indirizzare tutte le celle di memoria. Ad esempio, con 2^{23} celle di 4 bit, 23 ingressi;
- **Ingressi/uscite di dati**: che andranno forchettati con porte **tri-state**;
- **Memory read** e **memory write**, segnali attivi bassi;
- **Select**, segnale attivo basso che fa da **enabler**, in modo simile a quanto avevamo visto nei decoder.

Il comportamento che vogliamo dalla SRAM è il seguente:

/s	/mr	/mw	Azione
1	-	-	Nulla
0	1	1	Nulla
0	0	1	Lettura in corso
1	1	0	Scrittura in corso

In Verilog generativo, potremo quindi sintetizzare una semplice SRAM basata su D-Latch come segue:

```

1 // un banco di memoria RAM statica da 2^N locazioni da M bit
2 module nNbyM_sram
3     #(parameter N = 4, parameter M = 4) // N: linee di indirizzo
4                                           // M: linee di dati
5     (s_, mr_, mw_, addr, data_in, data);
6
7     input s_, mr_, mw_;
8     input [N-1:0] addr;
9
10    // sarebbe una tristate
11    output [M-1:0] data; // emulata con due porte, data_in e data_out
12
13    input [M-1:0] data_in;
14    reg [M-1:0] data_out;
15
16    wire b; // enabler della tristate
17    wire c; // controllo dei latch
18
19    assign b = ~s_ & ~mr_ & mw_; // select e memory read

```

```

20 assign c = ~s_ & mr_ & ~mw_; // select e memory write
21
22 // logica delle tristate
23 // assign data_in = data;
24 assign data = b ? data_out : {M{1'BZ}};
25
26 // sarebbe un demultiplexer da 1 a 2^N
27 reg[2**N-1:0] c_plex;
28 always @(*) begin
29     c_plex = {2**N{1'B0}};
30     c_plex[addr] = c;
31 end
32
33 // sarebbe un multiplexer da 2^N a 1
34 wire[2**N-1:0] data_out_plexes [0:M-1];
35 integer i;
36 always @(*) begin
37     for(i = 0; i < M; i = i + 1) begin
38         data_out[i] = data_out_plexes[i][addr];
39     end
40 end
41
42 genvar j;
43 genvar k;
44 generate
45     // banco di locazioni
46     for(k = 0; k < 2**N; k = k + 1) begin: locations
47         // singola locazione
48         for(j = 0; j < M; j = j + 1) begin: latches
49             d_latch latch (
50                 .d(data_in[j]), .c(c_plex[k]),
51                 .q(data_out_plexes[j][k])
52             );
53         end
54     end
55 endgenerate
56 endmodule

```

Ad esempio, una SRAM con locazioni da 4 bit e indirizzi su 24 bit (che fa $2^{23} = 2^3 \times 2^{20} = 8\text{M}$, cioè 8M nibble) si sintetizzerebbe impostando i parametri $N=4$ e $M=23$.

1.3.1 Temporizzazione delle RAM statiche

Facciamo innanzitutto la divisione lettura/scrittura:

- **Lettura:** per fare una lettura bisogna dare il comando (attivo basso) di memory read (/mr), e impostare l'indirizzo di lettura. Il comando di select (/s) arriva in ritardo, e a quel punto, quando sia /s che /mr sono in conduzione, i multiplexer vanno a regime e si può fare una lettura sull'uscita dei dati. Infine, quando /mr torna a 1, i dati tornano ad alta impedenza, e l'indirizzo di lettura e la select possono assumere valori arbitrari.
- **Scrittura:** si ha che la scrittura è **distruttiva** (manda i D-latch in trasparenza). Bisogna quindi attendere che il select /s e gli indirizzi siano stabili prima di abbassare mw per dare il comando di scrittura (l'opposto di quanto avevamo fatto in lettura, qui vogliamo scrivere solo quando siamo sicuri di poterlo fare, ergo i multiplexer sono a regime). A questo punto, abbiamo che quando mw torna alto dobbiamo assicurarci che i dati in scrittura siano fermi, in quanto i multiplexer riportano

gli ingressi di controllo dei D-latch a 0 e l'indirizzo di lettura e la select possono, nuovamente, assumere valori arbitrari.

1.3.2 Montaggio di banchi di memoria

Vediamo come combinare più banchi di memoria per aumentare lo spazio di memoria indirizzabile.

- **Montaggio in parallelo:** prendiamo in considerazione due banchi di memoria da $8M \times 4$ bit, e vediamo come collegarli per formare un singolo banco di memoria da $8M \times 8$ bit, quindi raddoppiando la dimensione delle locazioni.
 - Per quanto riguarda gli **indirizzi di lettura**, basta inviare l'indirizzo ad entrambi i banchi, da cui preleveremo la parte *alta* e *bassa* della locazione;
 - Per quanto riguarda gli **ingressi/uscite di dati**, avremo che la combinazione delle linee sui due banchi, da 4 bit ciascuna, formano un singolo byte da 8 bit, ergo la locazione di memoria completa.

Cioè in Verilog, ad esempio per creare un banco da 16×8 bit a partire da due da 16×4 bit:

```

1 // esempio di montaggio di banchi di RAM in parallelo
2 module parallel_sram(s_, mr_, mw_, addr, data_in, data);
3     input s_, mr_, mw_;
4     input [3:0] addr;
5
6     output [7:0] data;
7     input [7:0] data_in;
8
9     nNbyM_sram #(.N(4), .M(4)) bank_0 (
10         .s_(s_), .mr_(mr_), .mw_(mw_),
11         .addr(addr), .data(data[7:4]), .data_in(data_in[7:4])
12     );
13
14     nNbyM_sram #(.N(4), .M(4)) bank_1 (
15         .s_(s_), .mr_(mr_), .mw_(mw_),
16         .addr(addr), .data(data[3:0]), .data_in(data_in[3:0])
17     );
18 endmodule

```

- **Montaggio in serie:** prendiamo in considerazione due banchi di memoria da $8M \times 8$ bit, e vediamo come collegarli per formare un singolo banco di memoria da $16M \times 8$ bit, quindi raddoppiando il numero di locazioni.
 - Per quanto riguarda gli **indirizzi di lettura**, discrimina dal MSB dell'indirizzo se selezionare dal primo o dal secondo banco, che faranno quindi da parte *alta* e *bassa* dello spazio di memoria indirizzabile. Facciamo questo attraverso l'ingresso di select */s*, che useremo per determinare altri due segnali di select */s1* e *sh* (*select low* e *select high*), che a loro volta ci permettono di discriminare sulla base del MSD quale banco andiamo a selezionare (effettivamente rendere attivo);
 - Per quanto riguarda gli **ingressi/uscite di dati**, avremo che il banco attivo in un dato momento determina completamente le uscite. Potremmo pensare di dover inserire porte tri-state in uscita ai singoli banchi di memoria sulla linea

di ingresso/uscita, ma questo non è necessario: le `s1` e `sh` sono mutualmente esclusive, e quindi non si verificherà mai il caso in cui le linee di uscita di entrambi i banchi sono in conduzione contemporaneamente.

Cioè in Verilog, ad esempio per creare un banco da 32×4 bit a partire da due da 16×4 bit:

```
1 // esempio di montaggio di banchi di RAM in serie
2 module parallel_sram(s_, mr_, mw_, addr, data_in, data);
3     input s_, mr_, mw_;
4     input[4:0] addr;
5
6     output[3:0] data;
7     input[3:0] data_in;
8
9     wire l_s_;
10    wire r_s_;
11    assign l_s_ = ~addr[4] | s_;
12    assign r_s_ = addr[4] | s_;
13
14    wire[3:0] data_0;
15    wire[3:0] data_1;
16    assign data = addr[4] ? data_0 : data_1;
17    // per emulazione delle tristate, nella pratica bastano da sole
18
19    nNbyM_sram #(.N(4), .M(4)) bank_0 (
20        .s_(l_s_), .mr_(mr_), .mw_(mw_),
21        .addr(addr[3:0]), .data(data_0), .data_in(data_in)
22    );
23
24    nNbyM_sram #(.N(4), .M(4)) bank_1 (
25        .s_(r_s_), .mr_(mr_), .mw_(mw_),
26        .addr(addr[3:0]), .data(data_1), .data_in(data_in)
27    );
28 endmodule
```